

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта Кафедра общей информатики

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 9

Преобразователи кодов

по дисциплине «ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы ИМБО-01-22 Ким К.С.

Принял Павлова Е.С.

Ассистент

Практическая «_» ноября 2022 г. Подпись

студента работа выполнена

Москва 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3
1.1 Персональный вариант	
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	
2.1 Предварительная подготовка данных	4
2.2 Схема реализации логической функции на преобразователе кодов на основе дешифратора, шифратора и дополнительной логики «ИЛИ»	
3 ВЫВОДЫ	6
4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК	7

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Таблица переходов для преобразователя кодов задана как совокупность четырёх переменных в 16-теричных векторной форме. Восстановить таблицу переходов. По таблице переходов реализовать в лабораторном комплексе преобразовать кодов на основе дешифратора, шифратора и дополнительной логики «или». Протестировать работу схемы и убедиться в ее правильности.

1.1 Персональный вариант

Логическая функция от четырех переменных, заданная в 16-теричной форме: 6F5C, FB0E, 79AB, FF18.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1 Предварительная подготовка данных

Преобразуем заданную логическую функцию в двоичную запись:

- (F1) 0110 1111 0101 1100₂
- (F2) 1111 1011 0000 1110₂
- (F3) 0111 1001 1010 1011₂
- (F4) 1111 1111 0001 1000₂

получили столбец значений логической функции, который необходим для восстановления полной таблицы истинности (смотри табл.1).

Таблица 1 – Таблица истинности заданной функции

a	b	c	d	F1	F2	F3	F4
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	<mark>0</mark>	<mark>0</mark>	1
0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	<mark>0</mark>	<mark>0</mark>	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1	0

2.2 Схема реализации логической функции на преобразователе кодов на основе дешифратора, шифратора и дополнительной логики «ИЛИ»

На рисунке 1 изображена схема проверяемой логической функции

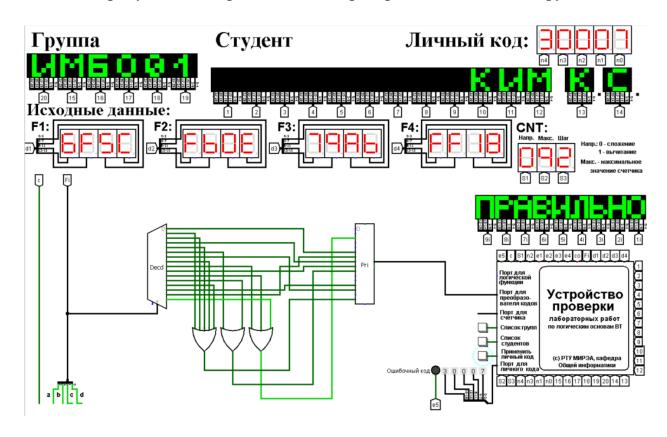


Рисунок 1 – Тестирование преобразователя кодов

3 ВЫВОДЫ

Таблица переходов для преобразователя кодов задана как совокупность четырех логических функций от четырех переменных в 16-теричной векторной форме. Восстановлена таблица переходов. По таблице переходов реализован в лабораторном комплексе преобразователь кодов на основе дешифратора, шифратора и дополнительной логики «ИЛИ».

4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК

Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. – 102 с.